

Os LEDs são conectados às portas digitais do ESP8266. Para cada LED, um resistor é usado para limitar a corrente e proteger o LED de danos. As conexões são realizadas conforme a tabela abaixo:

LED	Porta ESP8266	Resistor	Conexão
LED0	D4	220 ohms	Anodo ao D4, catodo ao GND
LED1	D3	220 ohms	Anodo ao D3, catodo ao GND
LED2	D2	220 ohms	Anodo ao D2, catodo ao GND
LED3	D1	220 ohms	Anodo ao D1, catodo ao GND
LED4	D0	220 ohms	Anodo ao D0, catodo ao GND